


## 现代能流与驱动




二极管 晶闸管 IGBT

晶闸管 IGBT SiC 二极管 晶闸管 MOSFET IGBT SiC GaN


# 控制—驱动—功率

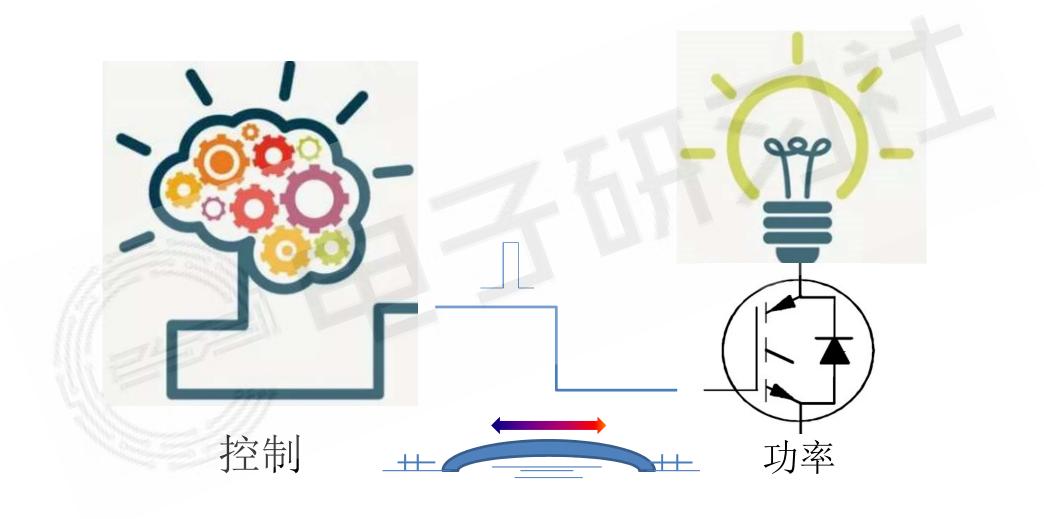


## 驱动与功率管的开关过程

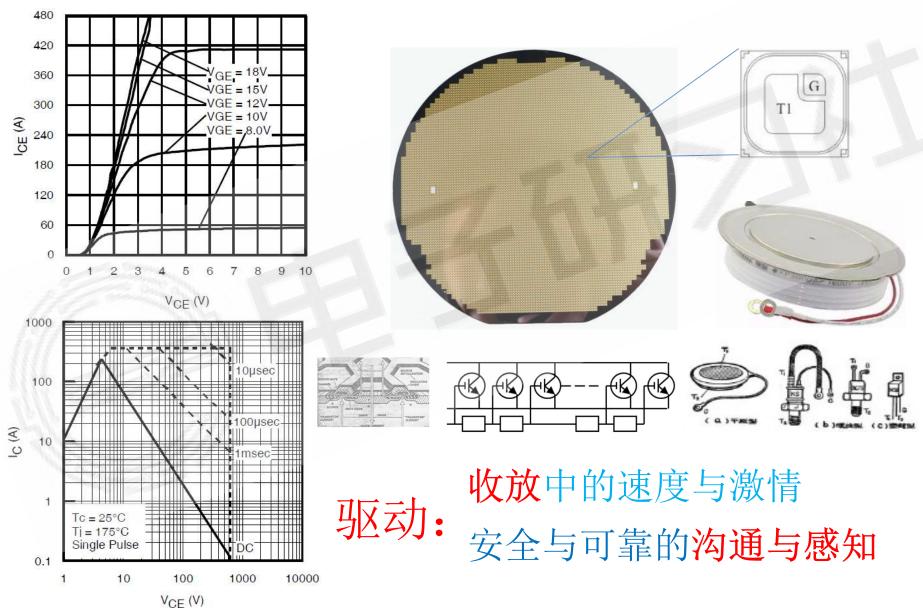


## 驱动

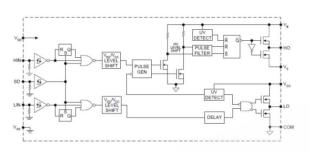


本地/热地驱动

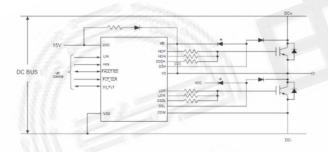


面向10kW以下中小功率 不直接接触人体

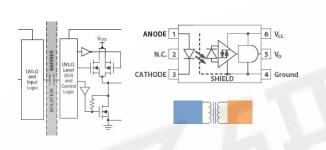


隔离驱动

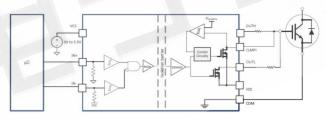

面向中高功率 有需要隔离 安全隔离需要

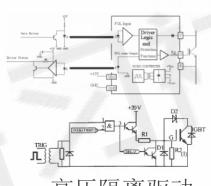

高压隔离驱动

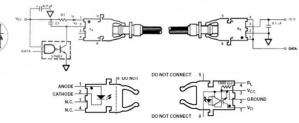


高压直流输变电 高压无功补偿 中高压变频


# SCR与驱动




## 驱动架构

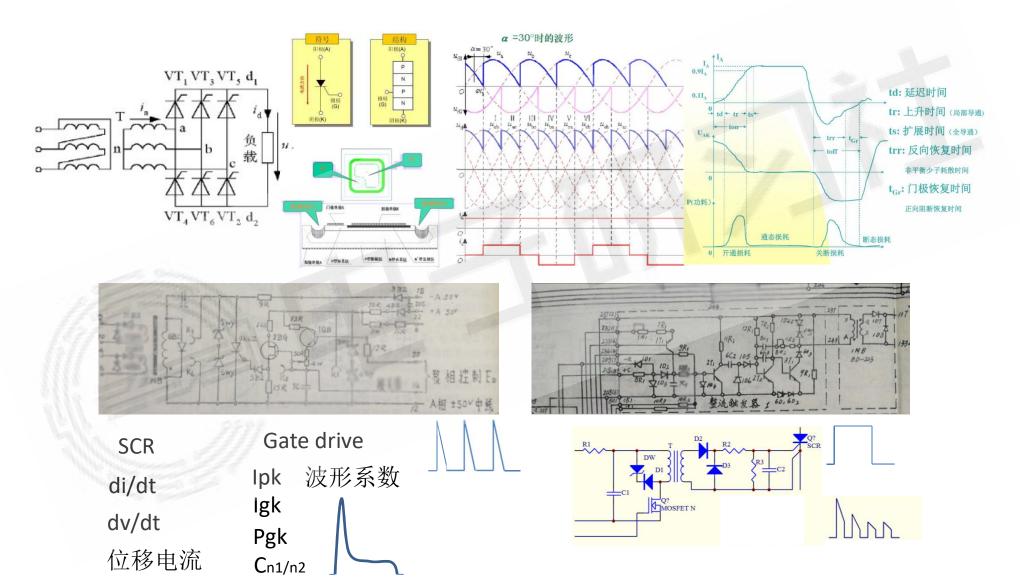

## SCR在交流开关中的驱动

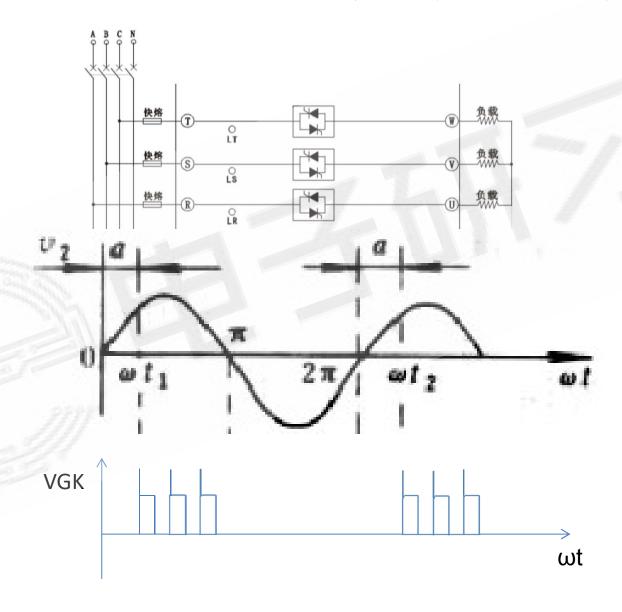



# GTR与驱动

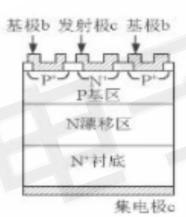






## GTR驱动

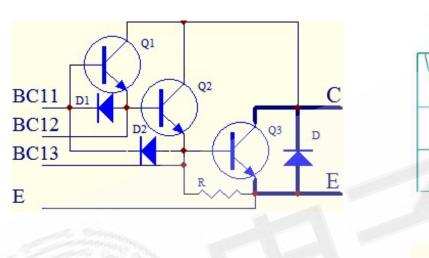

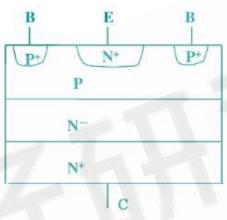

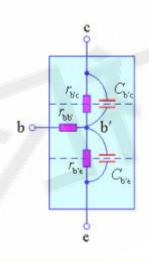

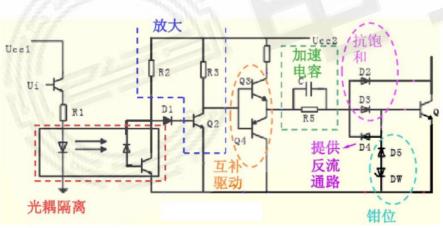


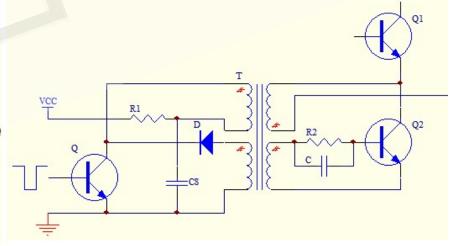


# MOSFET/IGBT与驱动




## MOSFET/IGBT驱动

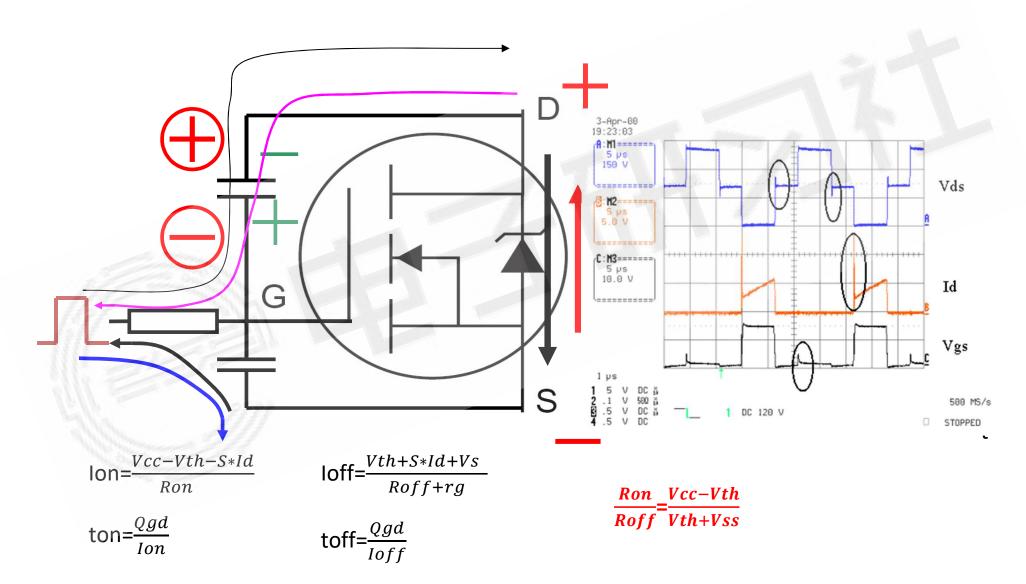


#### Vcc Vs 通流能力短路耐力与损耗

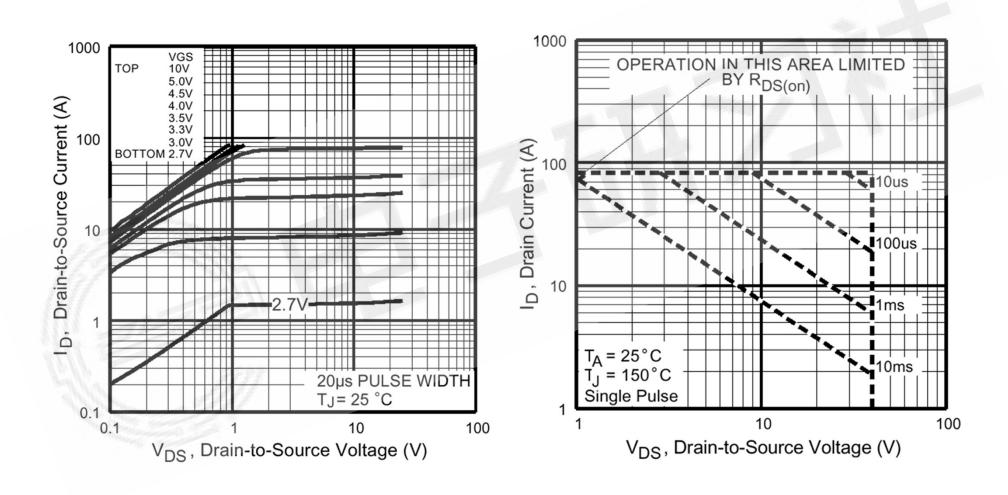

### 驱动参数与分散性

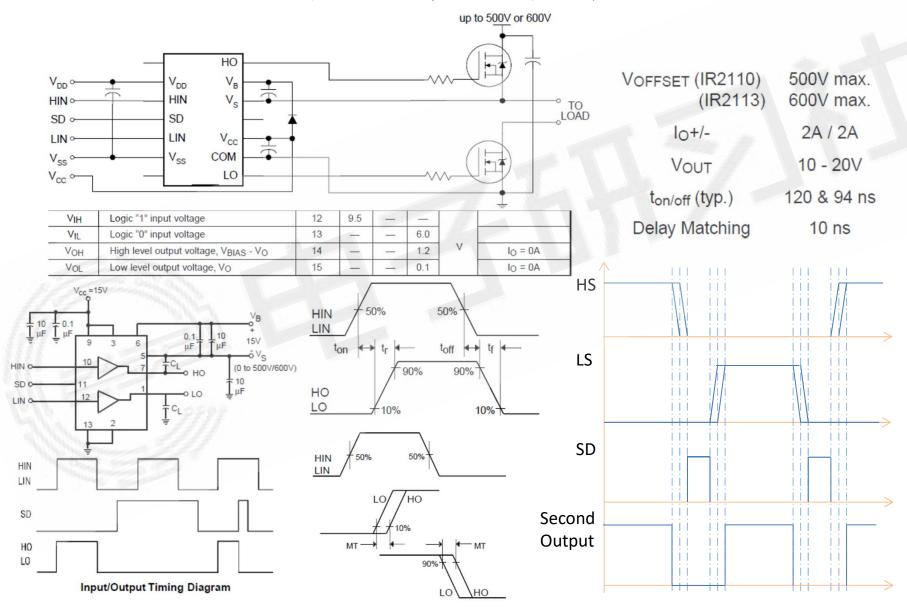

## 电源电压与逻辑兼容

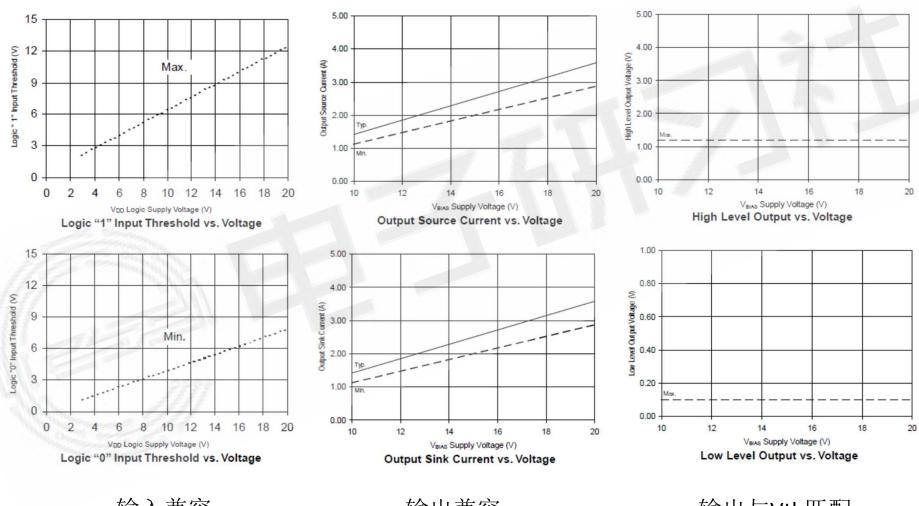


输入兼容

输出兼容

输出与Vth匹配

## 驱动损耗与热管理

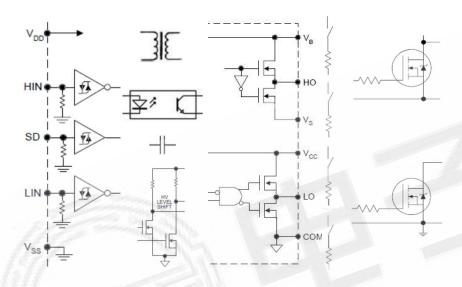


静态能耗 隔离传递能耗

驱动能耗

Iq\*Vcc Psw+1/2CUbus^2F Qg\*Vcc\*F-Qg^2\*Rg\*F


注:Qg为Vcc电压驱动时的电荷值

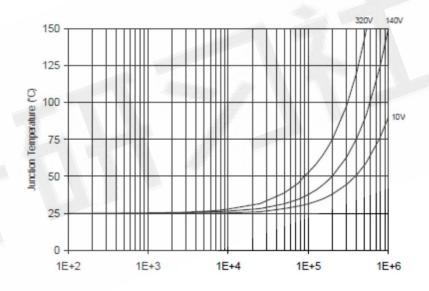

IR2110/IR2113 T<sub>J</sub> vs. Frequency (IRFBC40) R<sub>GATE</sub> =  $15\Omega$ , V<sub>CC</sub> = 15V

| PD                | Package power dissipation @ T <sub>A</sub> ≤ +25°C | (14 lead DIP)  | _   | 1.6<br>1.25 | w    |  |
|-------------------|--|----------------|-----|-------------|------|--|
|                   |  | (16 lead SOIC) | _   |             |      |  |
| R <sub>THJA</sub> | Thermal resistance, junction to ambient            | (14 lead DIP)  | _   | 75          | °C/W |  |
|                   |  | (16 lead SOIC) | _   | 100         |      |  |
| TJ                | Junction temperature                               | _              | 150 |             |      |  |
| TS                | Storage temperature                                | -55            | 150 | °C          |      |  |
| TL                | Lead temperature (soldering, 10 seconds)           |                | _   | 300         | 1    |  |

## 连接中的感容

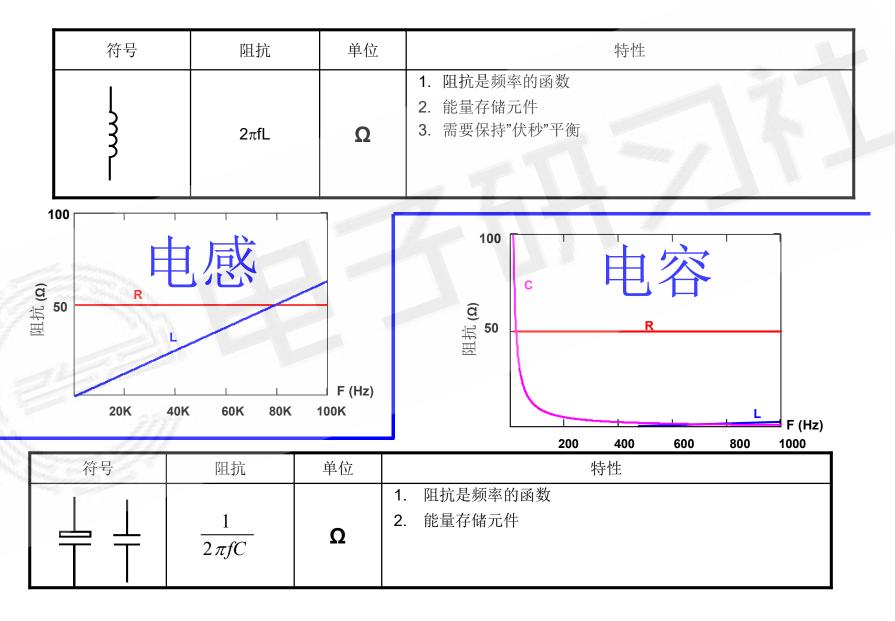


## 驱动使用与PCB 寄生L/C


强弱电分立与开尔文连接

驱动线距离与栅极振铃


耦合与环流

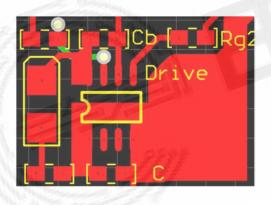

PCB辅助散热

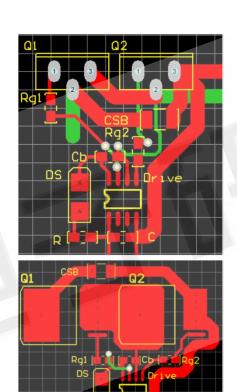

驱动与强电连接/封装优化

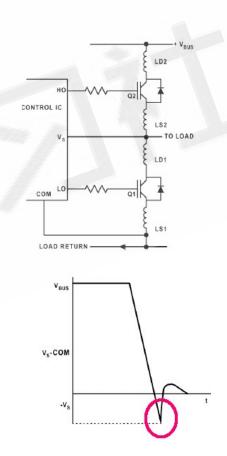


寄生电感与二极管 对驱动影像


## 双极性图腾噪音延迟与安全


| Transition Frequency | f <sub>T</sub> | 140 | 175 | MHz | I <sub>C</sub> =100mA, V <sub>CE</sub> =5V<br>f=100MHz |
|----------------------|----------------|-----|-----|-----|--|
| Switching Times      | t on           |     | 45  | ns  | I <sub>C</sub> =500mA, V <sub>CC</sub> =10V            |
|                      | t off          |     | 800 | ns  | I <sub>B1</sub> =I <sub>B2</sub> =50mA                 |


| Transition Frequency | f <sub>T</sub>   | 100 | 140 | MHz | I <sub>C</sub> =-100mA, V <sub>CE</sub> =-5V<br>f=100MHz |  |
|----------------------|------------------|-----|-----|-----|--|--|
| Switching Times      | ton              |     | 40  | ns  | I <sub>C</sub> =-500mA, V <sub>CC</sub> =-10V            |  |
|                      | t <sub>off</sub> |     | 450 | ns  | I <sub>B1</sub> =I <sub>B2</sub> =-50mA                  |  |

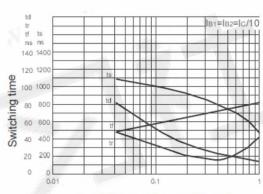


Ic - Collector Current (Amps)

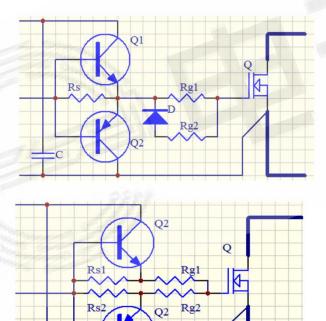


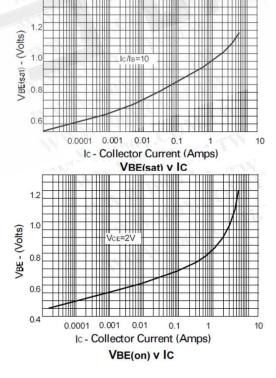

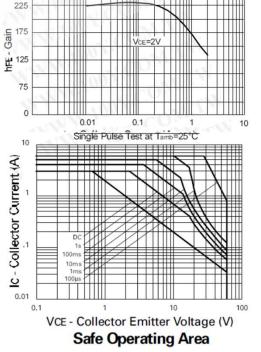


## 主动驱动钳位技术

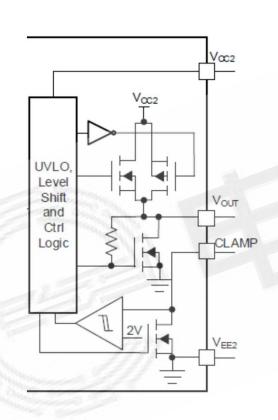

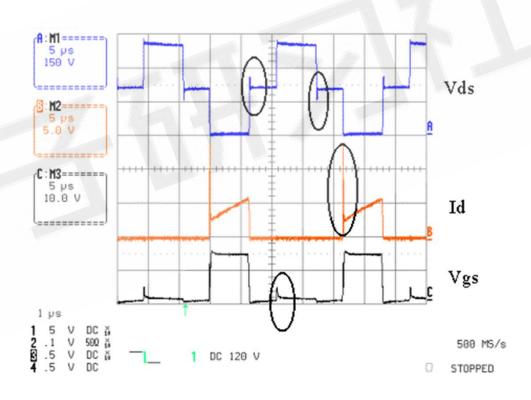

## 驱动供电

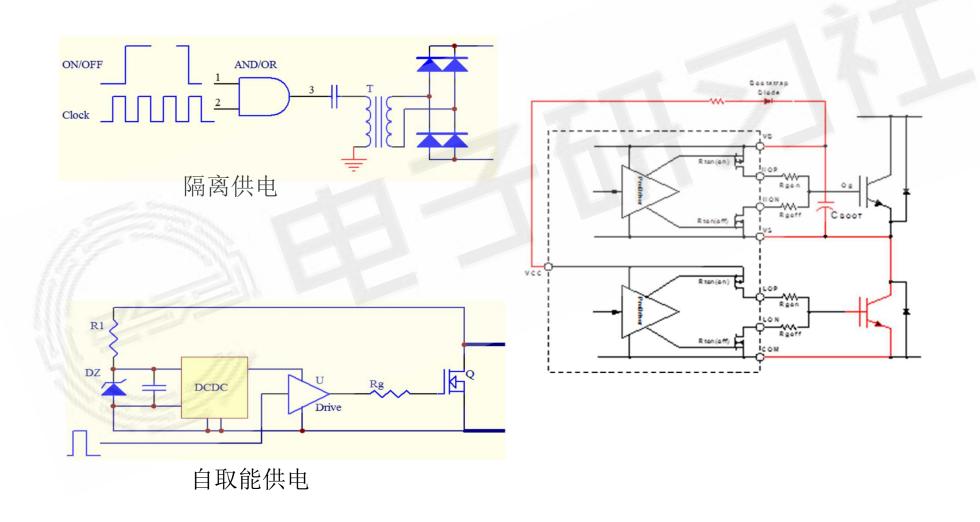


### 驱动设计提要

- 一、驱动与输入兼容性 逻辑兼容性与噪音抑制 电磁兼容 全工作温度范围温漂
- 二、驱动与输出兼容性驱动电压、驱动电流、电压承受力与功率管的配合
- 三、驱动脉冲延迟与保真 输入脉冲宽度与实际功率输出宽度误差
- 四、驱动末级延迟与噪音
- 五、驱动热设计


功率损耗与温升

- 六、驱动与输入、输出距离与阻抗匹配
- 七、驱动与开尔文布线
- 八、功率电路Layout与驱动配合


# SIC MOSFET驱动

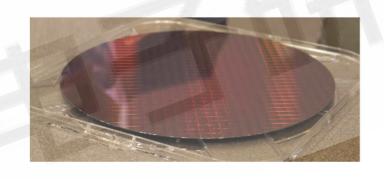


#### SiC Vs Si MOSFET

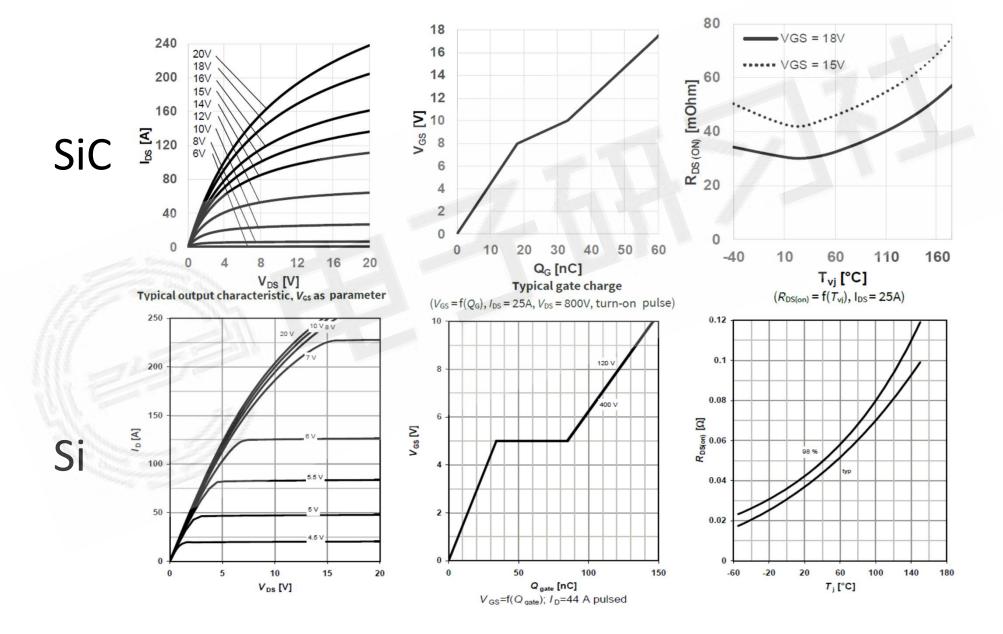

#### 驱动—SiC FET & Si MOSFET IGBT

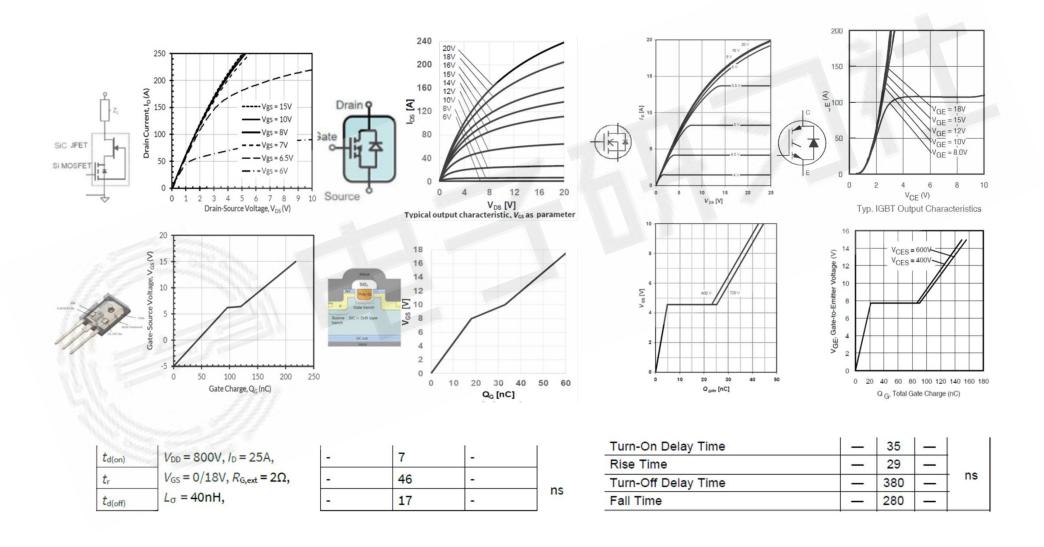


## 驱动电压兼容及区别

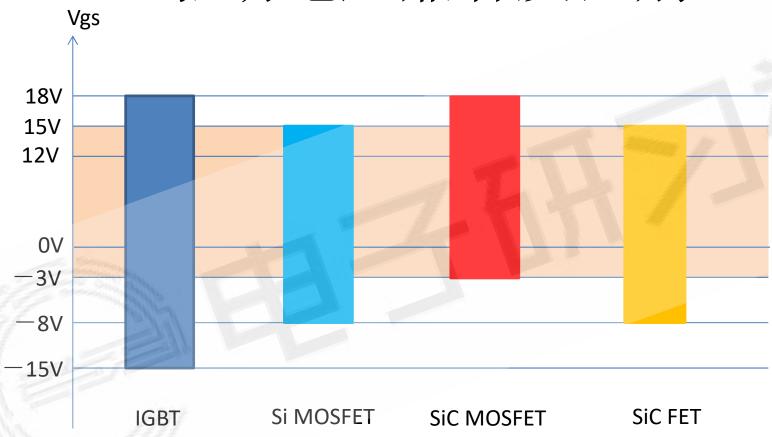


-3V~15V; 0~15V驱动方案兼容

以硅基和碳化硅基的器件,在大多数范围可以兼容。

## 驱动分散性Vs效能

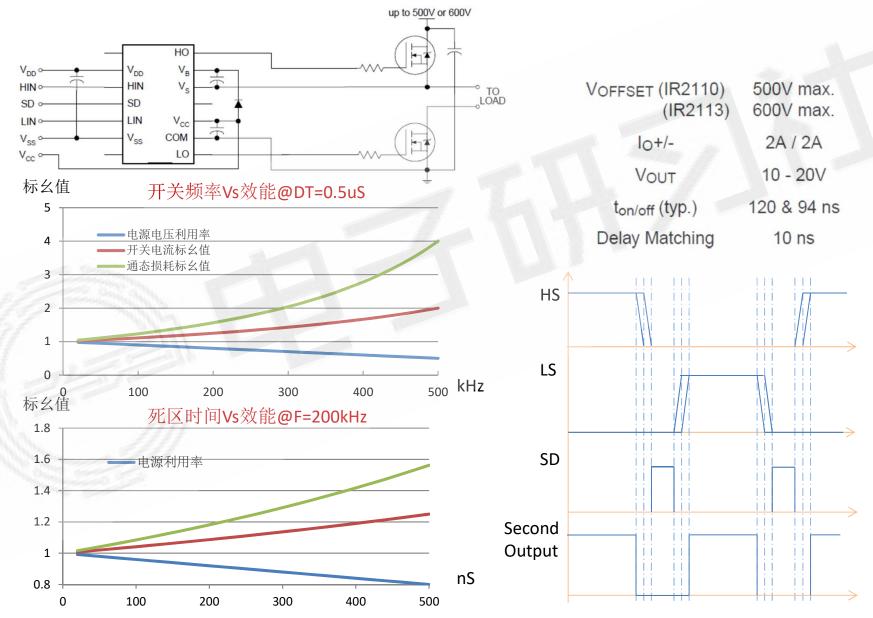


## 高频下的分布参数与噪音

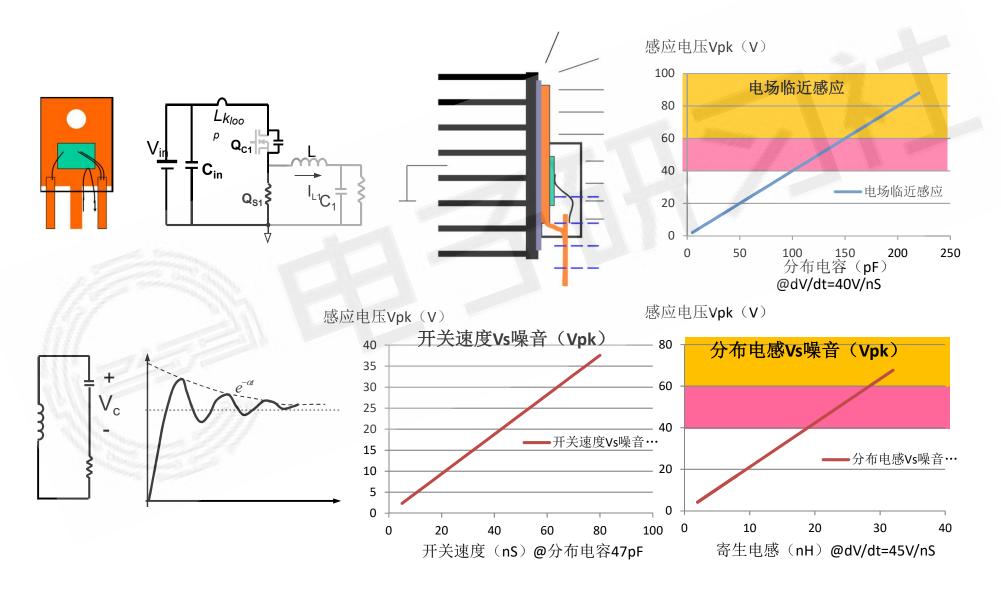


#### SiC MOSFET 驱动要点

- 一、驱动与输入兼容性 安全与系统收敛性
- 二、驱动与输出兼容性 安全与辐射噪音
- 三、驱动脉冲延迟与保真 分散性与死区设置匹配
- 四、驱动末级 ON与OFF匹配
- 五、驱动热设计 功率损耗与温升
- 六、驱动与输入、输出<u>距离与环路退耦</u>
- 七、驱动与开尔文布线
- 八、功率电路Layout与驱动配合


# GaN HEMT驱动

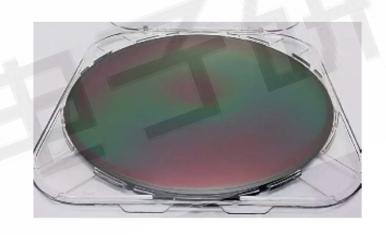


#### **GaN HEMT**

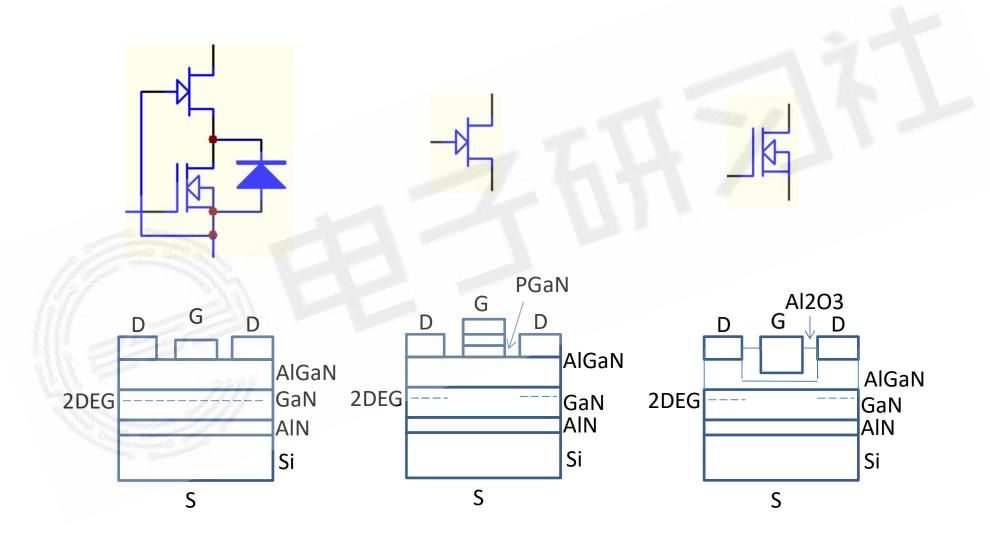

#### GaN FET Vs Si MOSFET

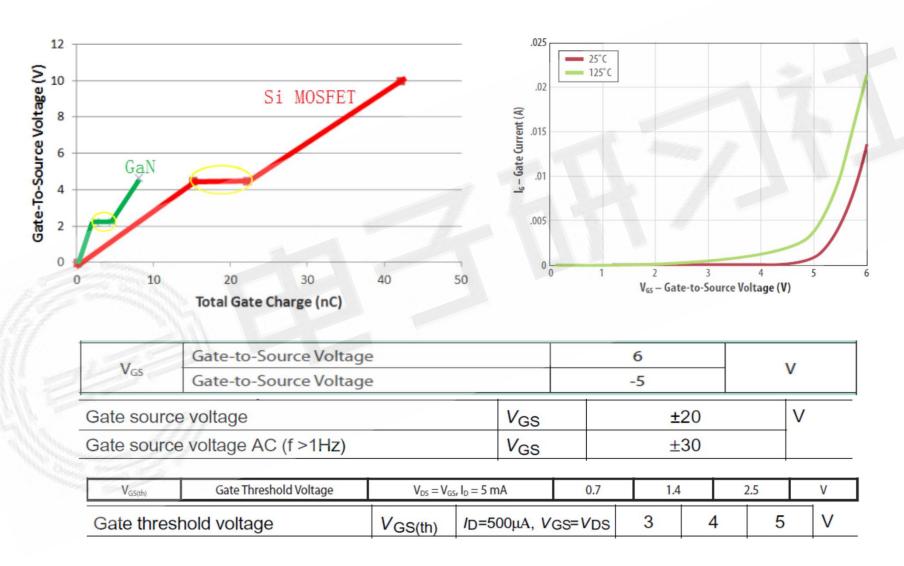


## GaN 驱动实例

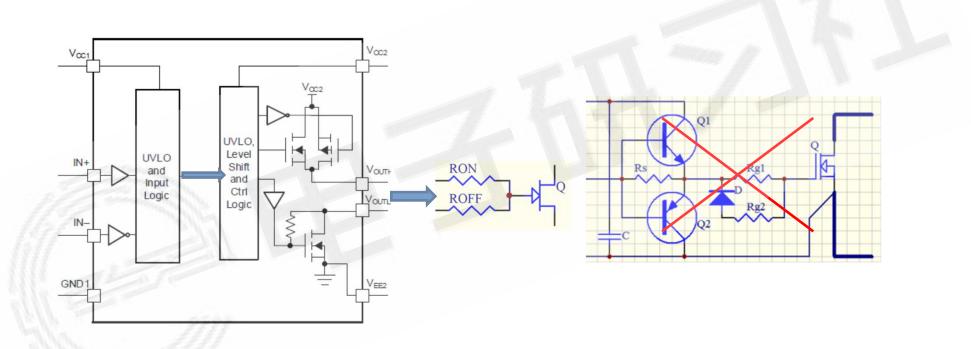


#### GaN HEMT驱动要点

- 一、驱动与输入兼容性 安全与系统收敛性
- 二、驱动与输出兼容性 GaN种类;满足<u>5V稳压输出</u>。安全与辐射噪音
- 三、驱动脉冲延迟与保真 分散性与死区设置匹配
- 四、驱动末级MOSFET输出 ON与OFF输出分离,独立设置ON/OFF栅驱动电阻
- 五、驱动热设计 功率损耗与温升
- 六、驱动与输入、输出<u>距离与环路退耦</u>
- 七、驱动与开尔文布线
- 八、<u>功率电路Layout与驱动配合</u>


## 驱动功率与集成

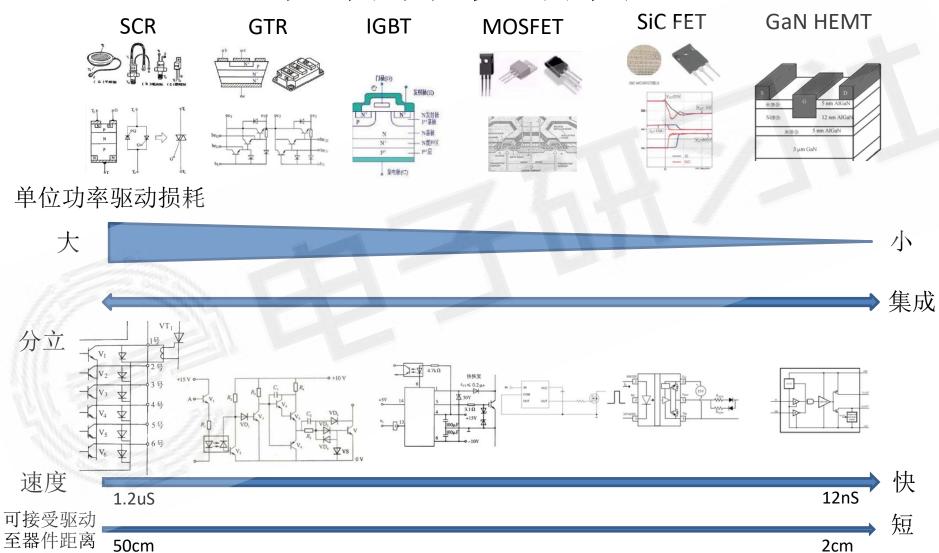


## 基于云的栅驱动智能化与测量

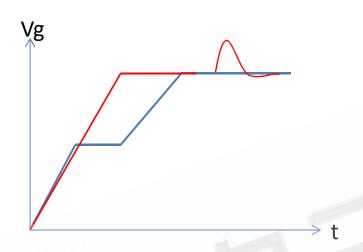


栅极垮导、弥勒效应与短路监测

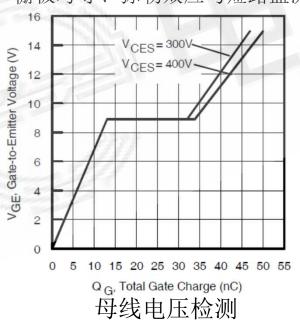

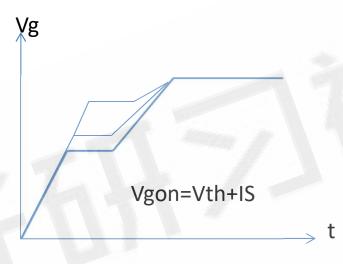

弥勒平台与电流检测

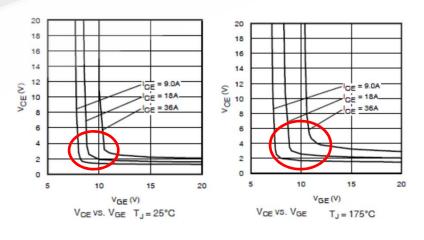

Vth直测Tj

